

Track 1 eindopdracht

Jullie weten nu hoe het breadboard werkt en hoe knopjes, ledjes en weerstanden werken. De hoogste tijd om daar eens een schakeling mee te maken.

Maak een schakeling waarbij er een led aangaat als je een knopje indrukt en weer uitgaat als je het knopje loslaat. Gebruik de Pi hiervoor als voedingsbron.

Je mag nog geen code gebruiken om dit voor elkaar te krijgen. Gebruik in deze opdracht dus alleen maar hardware!