

## **Track 3 eindopdracht**

Sluit nu op je Pi twee leds in serie aan op een GPIO-pin en twee leds parallel aan op een andere GPIO-pin. Zo heb je dus zowel een serie als een parallel schakeling op 1 breadboard zitten. Laat nu de schakelingen om en om knipperen met tussenpozen van een seconde. Eerst de parallelle schakeling aan en de serie schakeling uit en daarna de parallelle schakeling uit en de serie schakeling aan, enzovoorts.