

Serie schakeling opdracht

Sluit twee leds in serie aan op een GPIO-pin van de Pi. Denk hierbij aan de weerstanden! Zorg er vervolgens voor dat de leds knipperen met tussenpozen van een seconde, dus een seconde aan, een seconde uit, daarna weer een seconde aan enz.

Als dit werkt, kijk dan of je een derde led in serie kan toevoegen aan de schakeling. Soms werkt het, maar het kan ook goed zijn dat de gezamenlijke voltage drop te hoog wordt!