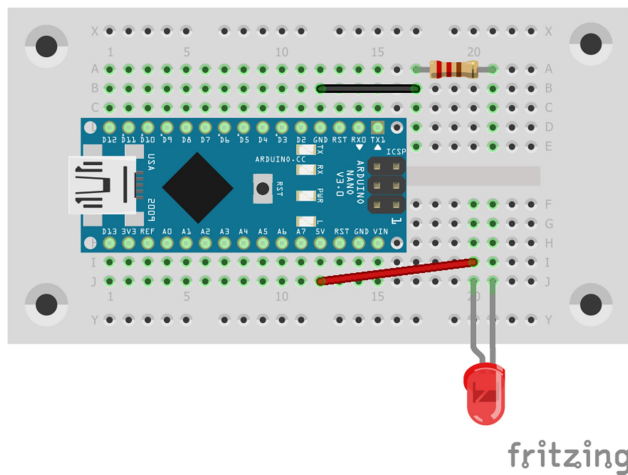



## Breadboard opdracht

Hieronder zie je vier schakelingen, getekend in het programma Fritzing. De vraag die we hier willen stellen is: gaat de led aan? Je mag er daarbij van uitgaan dat de + en de - kant van de led altijd op de juiste kant van de schakeling zit aangesloten. Gaat de led branden, dan is het antwoord Ja en noteer je een J voor die oplossing, zo niet, noteer je een N voor deze oplossing. De code voor de volgende opdracht is dus een rij van vier hoofdletter J's en N-en.


### Schakeling 1



### Schakeling 2

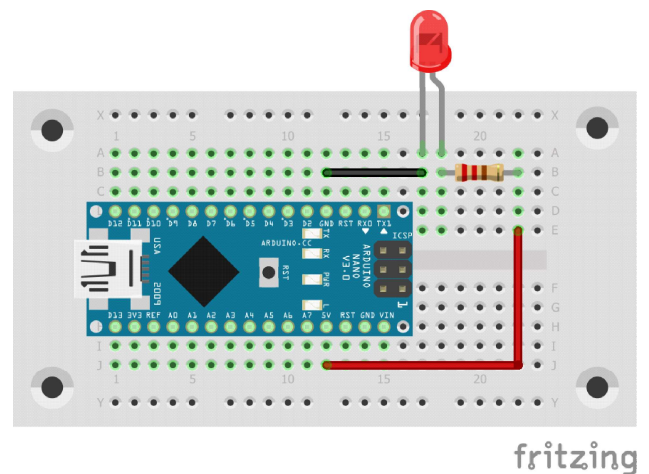

### Schakeling 3

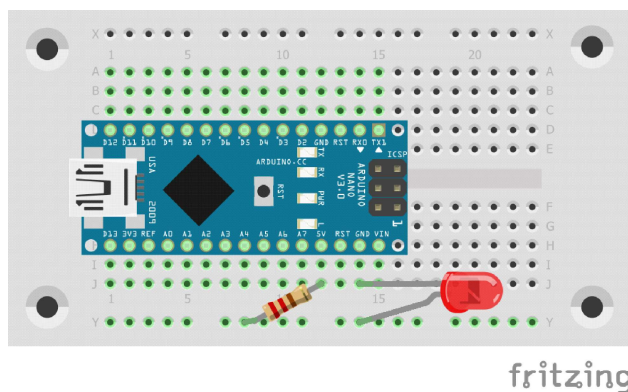

### Schakeling 4

