

## **Parallele schakeling opdracht**

Sluit twee leds parallel aan op een GPIO-pin van de Pi. Denk hierbij aan de weerstanden! Zorg er vervolgens voor dat de leds knipperen met tussenpozen van een seconde, dus een seconde aan, een seconde uit, daarna weer een seconde aan enz.